

Electrical Circuits (B)

Section (2)

(22-2) → (24-2) / 2015

10-30-15
12-1-15

284-12
284-12

284-12-0-10-80

↓ این روش برای هر شاخه ای که در مدار باشد (مگر منبع ولتاژ و جریان)

* Sheet (1) , Problems (5-7) + extra.

[5] Superposition Theorem. (این روش را برای هر منبعی که در مدار باشد می توان استفاده کرد)

(1) Replace each CS with o.c and V_s with SC

(2) calc. I, V for Branches Required in both separated Cases (CS, V_s) Then $V_T = V_{oc} + V_{sc}$

یعنی هر مرتبه نغز که در شاخه مورد نیاز باشد در هر دو حالت (CS و V_s) محاسبه می شود و نتایج آن جمع می شود تا نتیجه نهایی به دست آید.

example Calc V_R, V_C

□ let current source open circuit

Required V_R, V_C

Use voltage divider

$$1- V_{R1} = \frac{20 \angle 0^\circ \times 20}{20 - j15} = 16 \angle 36.8^\circ$$

$$V_C \Rightarrow 20 \angle 0^\circ - 15 \angle 0^\circ$$

$$\sum V = 0 \quad + V_C + V_C - V_R = 0 \quad V_R = V_C + V_C$$

$$2- \quad V_C = V_R - V_C = 24 \angle -53^\circ - 20 \angle 0^\circ$$

□ now let $V_s \rightarrow SC$





$$\therefore V_{C2} = V_R \Rightarrow I_t \times Z_t$$

$$V_C = V_{R2} = 20 \angle 0^\circ \times \left(\frac{20 \angle 0^\circ - j15}{20 - j15} \right)$$

$$\Rightarrow 20 \angle 0^\circ \times 12 \angle -53^\circ = 24 \angle -53^\circ$$

$$\text{So } V_{Ct} = V_{C1} + V_{C2} = \underline{\hspace{2cm}}$$
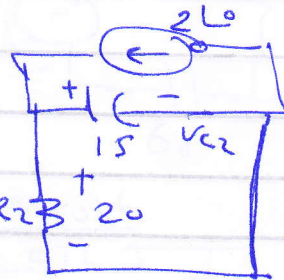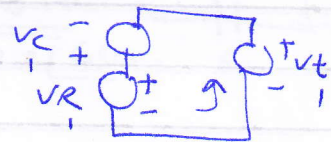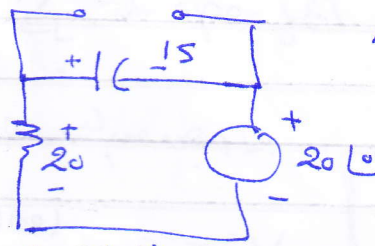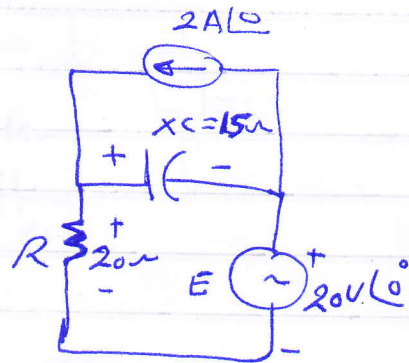
$$V_{Rt} = V_{R1} + V_{R2} = 16 \angle 36.8^\circ + 24 \angle -53^\circ$$





(3)

10/10

$i_{sc} = 1 \text{ A}$

① $Z_{TH} =$


$60 \parallel (-j30)$

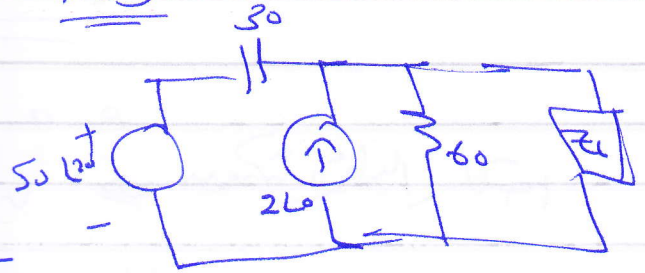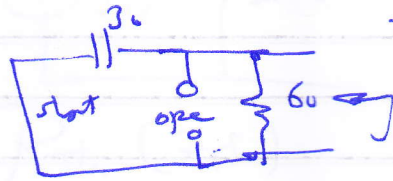

② $V_{Th} = ?!$


(superposition)

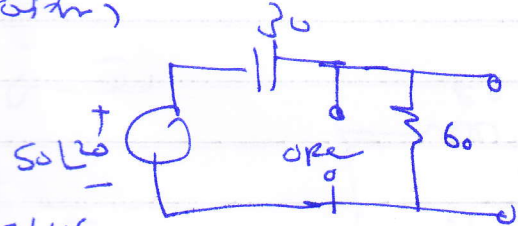$V_{L1} = \frac{50\angle 20^\circ \times 60}{60 - j30} = 44.7 \angle 46^\circ$




$V_{L2} = \frac{\text{current divider}}{2\angle 0^\circ \times \frac{(-j30)}{60 - j30}}$

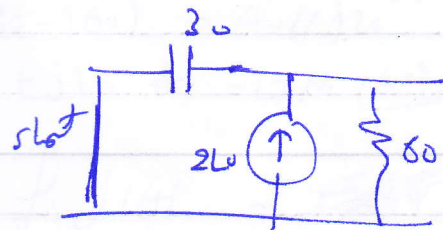$i \times Z_c = 2\angle 0^\circ \times \left(\frac{60 \times -j30}{60 - j30} \right) = 53 \angle -67^\circ$




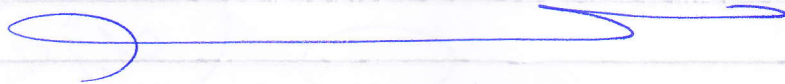$V_{L \text{ total}} = V_{Th} = V_{L1} + V_{L2} = 56.9 \angle -15^\circ$



(4)
7 - Norton's

Exc

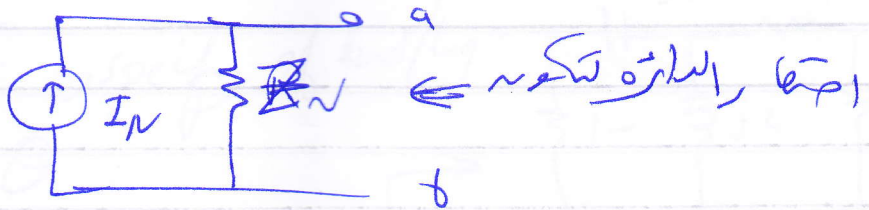


1) $R_N = R_{Th} (Z_{Th})$ (مقاومة Norton)

2) $I_N = \frac{V_{Th}}{Z_{Th}}$

مقاومة Norton, R_N

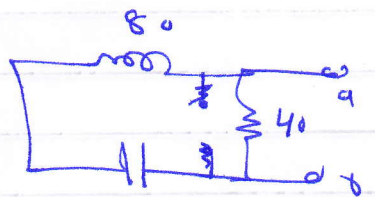1) $Z_N = Z_{Th} =$

$40 \parallel (j80 - j60) = 40 \parallel j20$
 $= 8 + j16 = 17.89 \angle 63.5^\circ$



2) $I_N = \frac{V_{Th}}{Z_{Th}}$ So find $V_{Th} = \frac{58.89 \angle 19.5^\circ}{17.89 \angle 63.5^\circ} = 1 \angle 63.5^\circ - 26.5^\circ = 1 \angle 90^\circ$

$j160$


I_N

$I_{ab} = I_{40\Omega}$

$= \frac{20 \angle 90^\circ}{j80 - j60} = 1 \angle -90^\circ$




for a \dots SC note

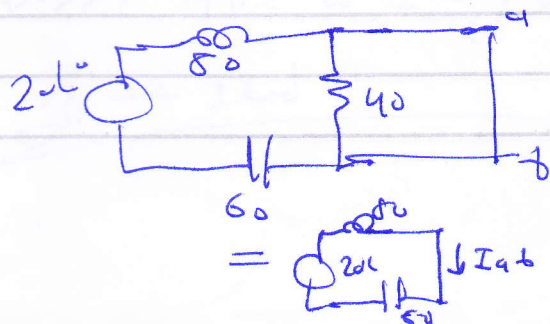

(5)
lead/lag Power factor

Q find Pf, specify of lead/lag

$$PF = \cos \theta$$

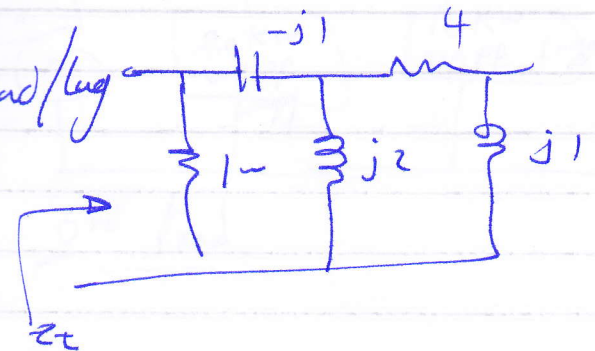

$$Z_t = \left[\frac{(4+j1) \parallel j2 + (-j1)}{\parallel 1} \right]$$

$$= \left[\frac{(4+j)(2j) - j}{4+j+2j} \right] \parallel 1$$

$$= \left(\frac{8j-2}{4+3j} - j \right) \parallel 1$$

$$= \left(\frac{8j-2-(4j+3)}{4+3j} \right) \parallel 1$$

$$= \frac{4j+1}{4+3j} \parallel 1 = \left(\frac{4j+1}{4+3j} \times \frac{4-3j}{4-3j} \right) \parallel 1$$

$$= \frac{(16j+4+12-3)}{16+9} \parallel 1 = \left(\frac{13j+16}{25} \right) \parallel 1$$

$$= \frac{\left(\frac{13j}{25} + \frac{16}{25} \right) (1)}{\frac{13j}{25} + \frac{16}{25} + 1} = \frac{(0.52j + 0.64)}{0.52j + 1.64}$$

$$= 0.479 \angle 21.4^\circ$$


$$PF = \cos \theta = \cos 21.4 = 0.939$$

(lagging) the \angle I lag V_{source}

of -ve I lead

6

for cdc. V_0 , i/p PF
 8/

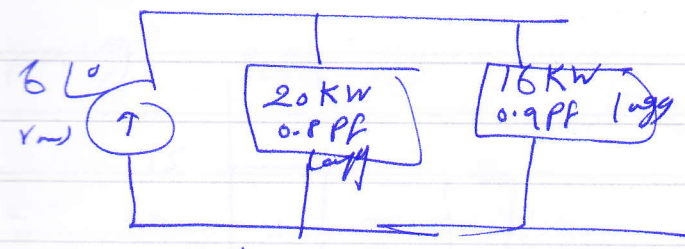


1st load

$P_1 = 16 \text{ kW}$
 $\text{PF} = 0.9$ (true = lag)
 i_1 lag V_1 by θ_1

$\theta = \cos^{-1}(0.9) = 25.84^\circ$
 $= \theta_v - \theta_i$

$\tan \theta = \frac{Q}{P}$

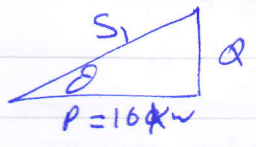

$Q = P \tan \theta$
 $= (16 \times 10^3) \tan 25.84$
 $= 7749.15 \text{ VAR}$

$S_1 = P \cos \theta = 17 \text{ kVA}$

$P_{tot} = 16 \text{ k} + 20 \text{ k} = 36 \text{ k}$

$Q_t = 7749.15 + 15000 = 22.749 \text{ kVAR}$

$\theta_t = \tan^{-1} \left(\frac{Q_t}{P_t} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{22.749}{36} \right) = 32.29^\circ$

$\therefore \text{PF} = \cos \theta_t = \cos(32.29) = 0.845$ (+ve = lag)

$|S_t| = \sqrt{Q_t^2 + P_t^2} = 42.585 \text{ kVA}$

$|S_2| = |I||V_0| = 6|V_0|$

$\therefore V_0 = 7097 \text{ vlt}$


$\theta_t = \theta_v - \theta_i \therefore \theta_v = 32.29$

2nd load

$P_2 = 20 \text{ kW}$
 $\text{PF} = 0.8$ Lag i_2 lag V_2 by θ_2

$\theta_2 = \cos^{-1}(0.8) = 36.87^\circ$
 $= \theta_{v2} - \theta_{i2}$

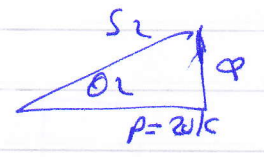$Q_2 = P_2 \tan \theta_2 = \frac{20 \times 10^3}{\tan 36.87}$
 $= 15000 \text{ VAR}$



$S_2 = P \cos \theta = 25 \text{ kVA}$

$S_t = 17 + 25 = 42 \text{ kVA} = 2V$


7

3. find RMS of signal, avg

$$\text{Avg} =$$


area under curve

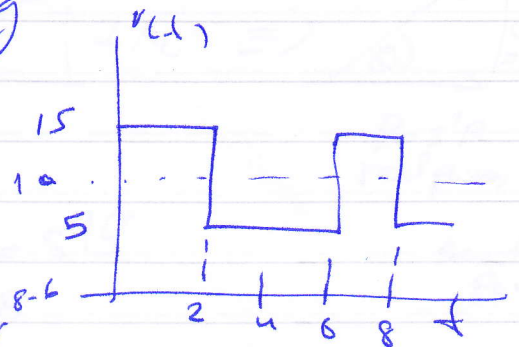
$$= \frac{T(\text{base})}{8} = \frac{2 \times 15 + (4 \times 5) + 2 \times 15}{8} = \frac{80}{8} = 10$$




$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{(\text{area under curve})^2}{T(\text{base})}} = \sqrt{\frac{10^2}{8}}$$
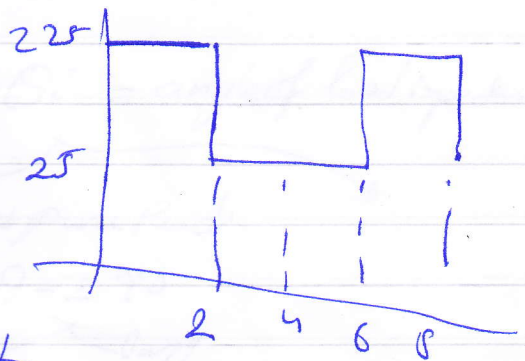
$$= \sqrt{\frac{2 \times 225 + 4 \times 25 + 2 \times 225}{8}} = \sqrt{125} = 11.18 \text{ volt}$$



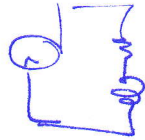

Notes:-

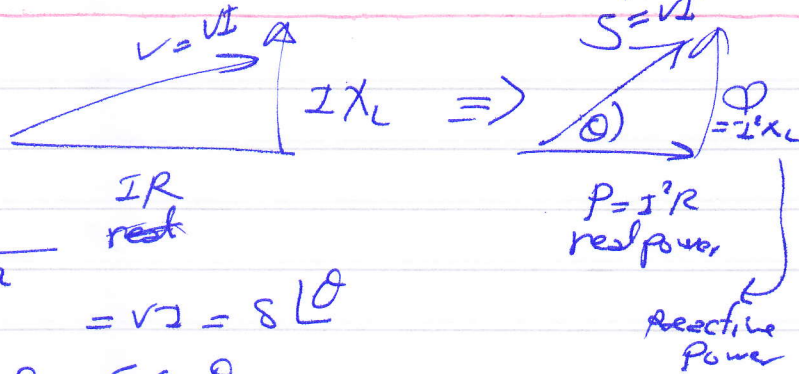

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = VI = S \angle \theta$$

$$P = VI \cos \theta = S \cos \theta$$

$$Q = VI \sin \theta = S \sin \theta$$

- $\theta = 0$ → resistive load
- $\theta < 0$ → capacitive leading pf i lead v
- $\theta > 0$ → inductive lagging pf i lag v

→ Power factor $\theta = \theta_v - \theta_i = \text{angle of load impedance}$

pure Resistive load

$$\theta = 0$$

pure Reactive

$$\theta = \pm 90$$

lead lag

