

1


# Lec (7) Superposition

الفكرة هو التعامل مع independent source فقط على النحو التالي [بعد اذني 2 source في الماتريه]

- 1 الفار كل Voltage source واستبدالها ب SC (سلكه  $v=0$ )
- 2 الفار كل Current source واستبدالها ب O.C (سلكه مفتوح  $i=0$ )

لو طرقة فيها مشر  $V_s$  ل  $i_c$  هلغ عن  $v_s$  و اوقف  $i_c$  و اصب  
 الـ  $i_c$  او الجهد  $v_c$  Power مطلوبه الماتريه ثم ادر رتبه الكلام والفرق  
 ان  $v_c$  و اوقف  $i_c$  و اصب  $v_s$  و اصب  $i_c$  المطلوب وفر الماتريه  
 $i_c = i_{c1} + i_{c2} + \dots + i_{cn}$  و هذا البقي المطلوب


EX(1) Find  $i_1, i_2, i_3, i_4$

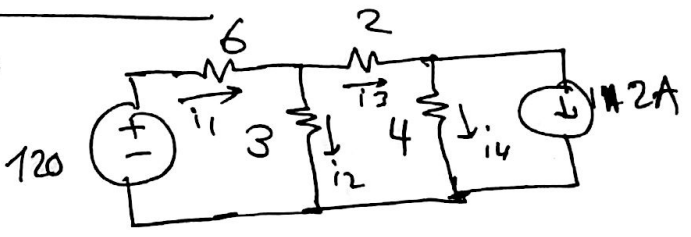

Solution step

1 deactivate 12A source (open circuit)

we can use here nodal voltage

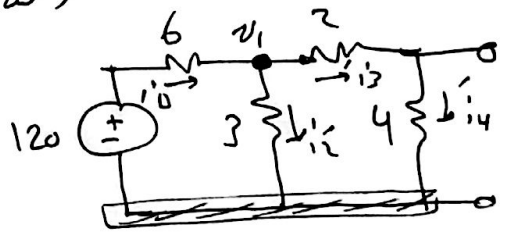


$\rightarrow i'_3 = i'_4$   
 $\rightarrow i'_1 = i'_2 + i'_3$

$$\frac{120 - v_1}{6} = \frac{v_1 - 0}{3} + \frac{v_1 - 0}{2 + 4} \rightarrow v_1 = 30V$$

$$i'_1 = \frac{120 - v_1}{6} = 15A$$

$$i'_2 = \frac{v_1}{3} = 10A$$

$$i'_3 = i'_4 = \frac{v_1}{6} = 5A$$

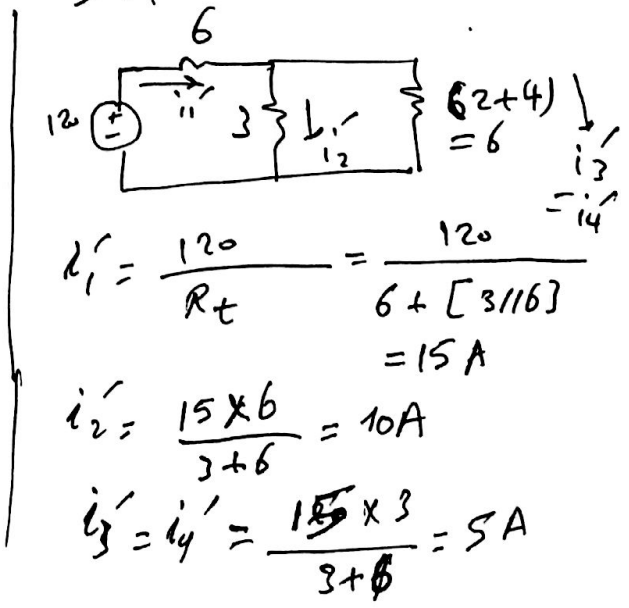


(2)

Step 2

deactivate voltage source (S.C)

By (using nodal voltage)

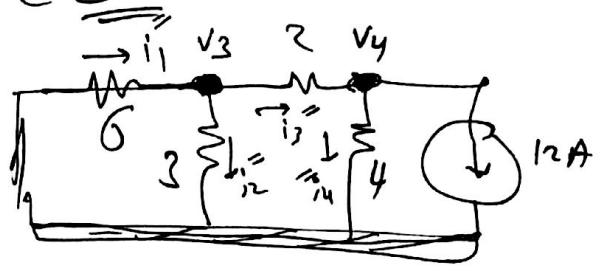

Node 1  $i_1' = i_2' + i_3'$   
 $\frac{v_3 - 0}{6} = \frac{v_3 - 0}{3} + \frac{v_3 - v_4}{2} \rightarrow \text{[1]}$

Node 2  $i_3'' = i_4'' + 12$   
 $\frac{v_3 - v_4}{2} = \frac{v_4}{4} + 12 \rightarrow \text{[2]}$

Solving [1] & [2]  $\rightarrow v_3 = -12, v_4 = -24$

$\therefore i_1'' = 2A, i_2'' = -4A, i_3'' = 6A, i_4'' = -6A$


$\therefore$  total currents for  $i_1, i_2, i_3, i_4$  are

[1]  $i_1 = i_1' + i_1'' = 15 + 2 = 17A$

$i_2 = i_2' + i_2'' = 10 - 4 = 6A$

$i_3 = i_3' + i_3'' = 5 + 6 = 11A$

$i_4 = i_4' + i_4'' = 5 - 6 = -1A$

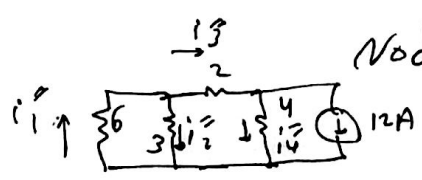



Node 1  $i_4'' < i_3'' < i_2'' < i_1''$   $\rightarrow$  current divider

using current divider

(solve it yourself)

فر صاله اللثة فيها dependent (صحيحة حلهم) الى يتغير فقط هو independent

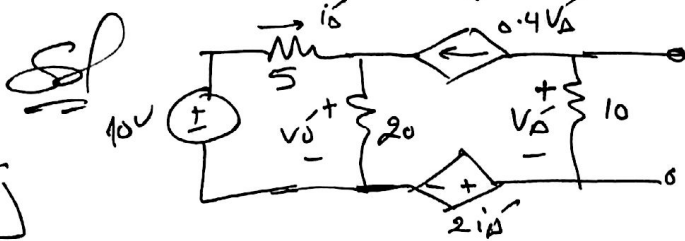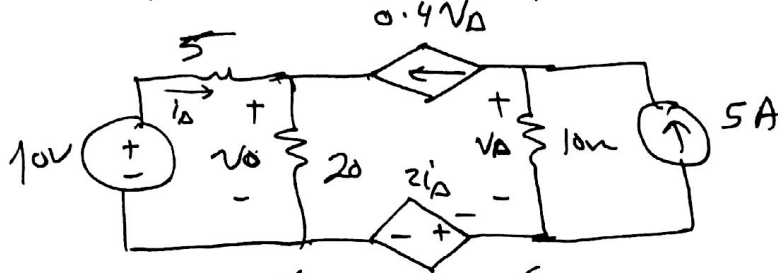Dependent & independent sources  
 EX(2) Use superposition to find  $v_o$




$$V'_\Delta = i \times 10 = (-0.4V'_\Delta)(10)$$

$$\therefore V'_\Delta(1+4) = 0 \quad \text{or} \quad \underline{V'_\Delta = 0}$$

$$\therefore V_o' = \frac{10 \times 20}{20+5} = 8V$$

2

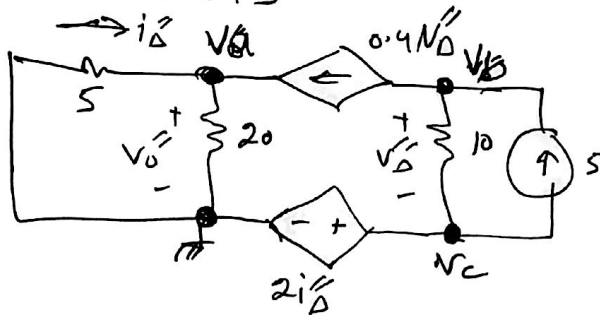

By node voltage

node a

$$\rightarrow \frac{V_a}{5} + \frac{V_a}{20} - (0.4V''_\Delta) = 0 \quad \& \quad V_a = v''_o$$

$$\therefore \underline{5V''_o = 8V''_\Delta} \quad (1)$$

node b

$$0.4V''_\Delta + \frac{V_b - V_c}{10} - 5 = 0$$

$$\therefore \underline{4V''_\Delta + V_b - 2i''_\Delta = 50}$$

$$V_b - V_c = V''_\Delta$$

$$\therefore 5V''_\Delta = 50 \quad \text{or} \quad V''_\Delta = 10V$$

$$5V''_o = 8V''_\Delta = 80 \quad \therefore V''_o = 16V \quad (1) \text{ is done}$$


$$\therefore V_{o \text{ total}} = 16 + 8 = \underline{24}V$$

(4)

EX(3) ع. 4.93 (P4.93)


Find  $v_o$  using Superposition

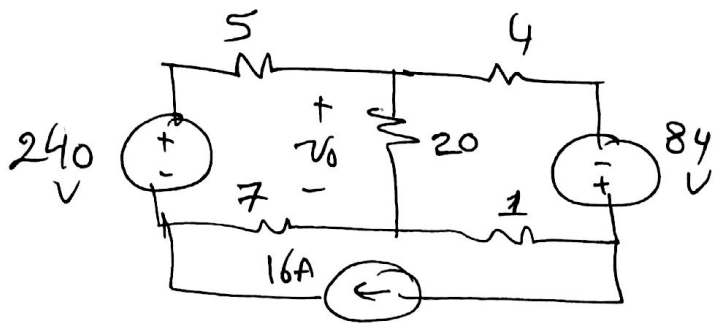في حالة وجود المصدر  
منه 2 source  
كل واحد في 2 وضع 1




1- deactivate ~~240V~~ 84V & 16A

∴ at 240V


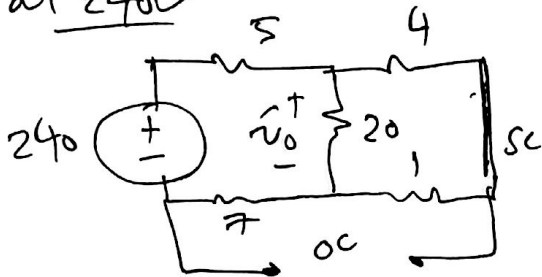


voltage divider
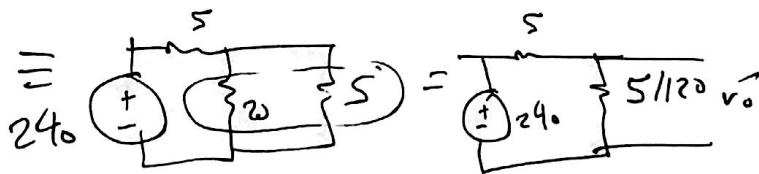
$$v_o' = \frac{240 \times [5/20]}{5 + [5/20]}$$




2- at 84V (deactivate 240V, 16A)

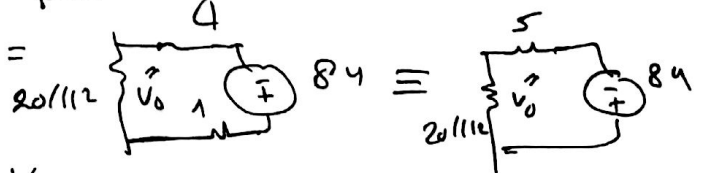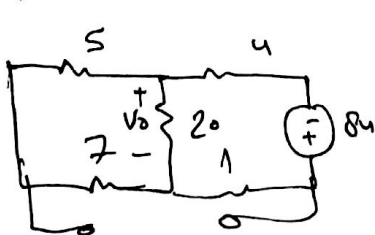

$$v_o'' = \frac{(-84) \times [12/20]}{4 + [12/20]} = -50.4V$$

(5)

3) at 16A [deactivate 240V, 84V]

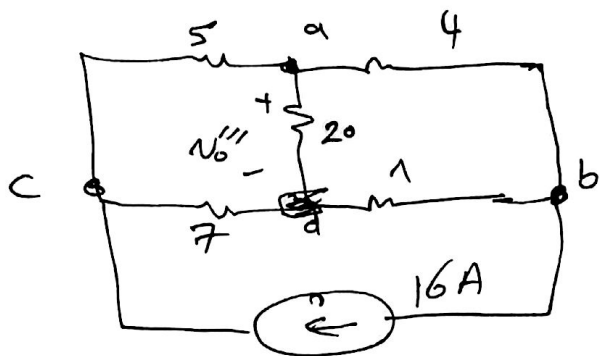

Use Node & let d reference ( $v=0$ )

Node a:  $\frac{V_a}{20} + \frac{V_a - V_c}{5} + \frac{V_a - V_b}{4} = 0 \rightarrow (1)$

$$V_a \left[ \frac{1}{20} + \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \right] - \left[ \frac{1}{4} \right] V_b - \left[ \frac{1}{5} \right] V_c = 0$$

Node b:  $\frac{V_b - V_a}{4} + \frac{V_b - 0}{1} + 16 = 0 \rightarrow (2)$

$$\left[ -\frac{1}{4} \right] V_a + V_b \left[ \frac{1}{4} + 1 \right] + 16 = 0$$

Node c:  $\frac{V_c - V_a}{5} + \frac{V_c - 0}{7} - 16 = 0 \rightarrow (3)$

$$\left[ \frac{1}{5} \right] V_a + 0 [V_b] + \left[ \frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right] V_c - 16 = 0$$

Solve by calculator  $\therefore V_a = \underline{18.4V}$  التي

$$V_o''' = V_a - V_d = V_a = 18.4V$$

$$\therefore N_{o\ total} = N_o' + N_o'' + N_o''' = 60 - 50.4 + 18.4 = 28V$$

الجواب 28V  $\frac{4.91}{sec}, \frac{4.92}{sec}, \frac{4.93}{sec}, \frac{4.97}{sec}$