
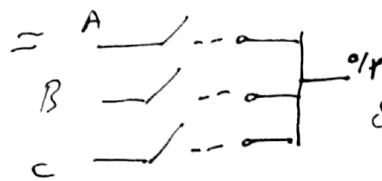


Multiplexers = فنتقی = منتخب [Combinational Circuits]

دایره فنتقی تعداد inputs و تعداد بیانات
الموجوده علیه این فرغ لیاثره الواجب

و نیز اختیار، امر الملاحظ inputs
عن طریق خطوط اختیار، select lines

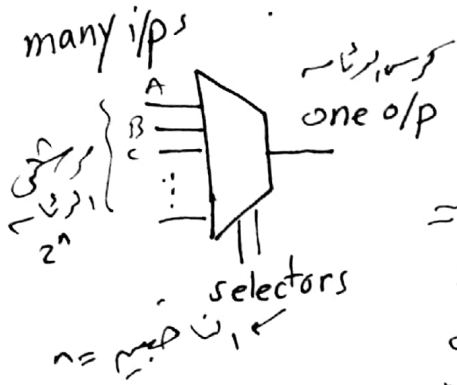
عنه طریق اذا لم عدد selectors (n) فانه عدد ادapt Lines
عدد Mux :- تقل عدد ال/تكنه ربتن عدد اكتر بجا



$2^n = \text{input Lines}$

Types

① 2:1 MUX

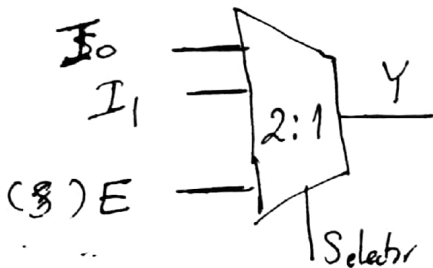


High	selector	Y
0	x	0
0	0	I ₀
1	1	I ₁

$y = I_0 \bar{S} E + I_1 S E$


صديقا لازم يكون Enable = 1 High

عندما يكون S = صفر :: اول MUX يطبع I₀
وعندما يكون S = 1 :: اول MUX يطبع I₁

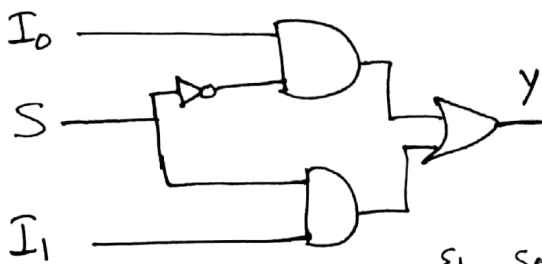
لا يقرأ بغير IC's يكون
دخول ال E فنتقی (E)
صفرت يكون High



② 4:1 MUX

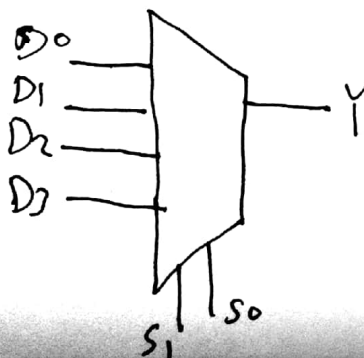


S ₁	S ₀	Y
0	0	D ₀
0	1	D ₁
1	0	D ₂
1	1	D ₃

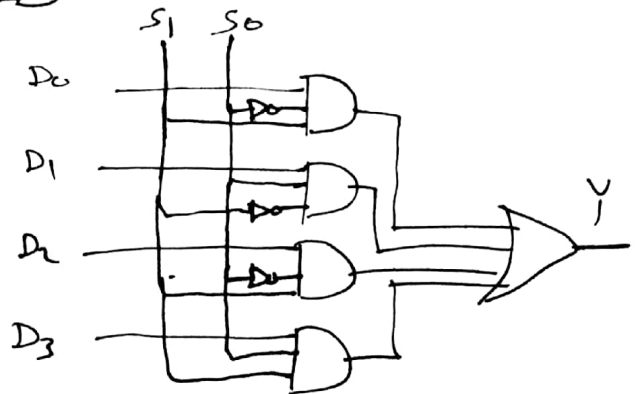

$Y = D_0 \bar{S}_0 \bar{S}_1 + D_1 \bar{S}_0 S_1 + D_2 S_0 \bar{S}_1 + D_3 S_0 S_1$

Example

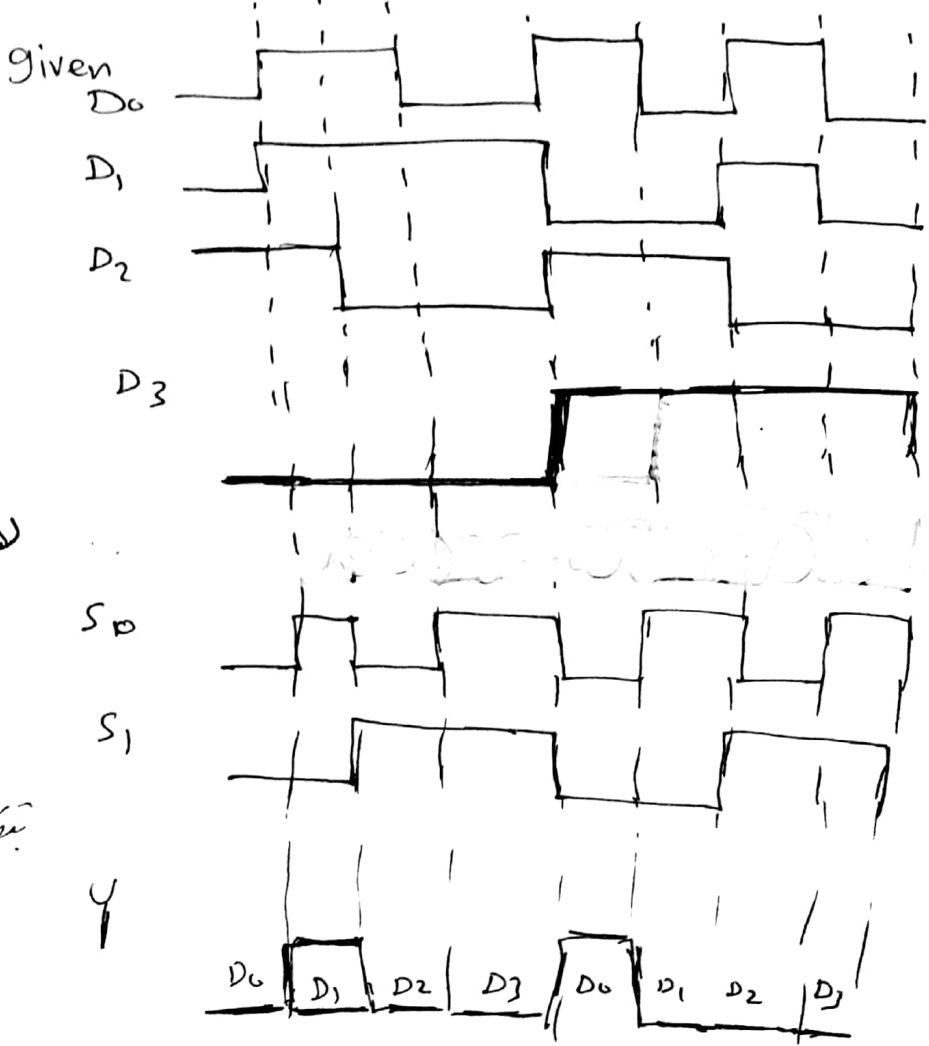

لديهم اوقات تشغيل
 س0 س1 س2
 0 0 0
 0 0 1
 0 1 0
 0 1 1
 1 0 0
 1 0 1
 1 1 0
 1 1 1


بتقاریر س0 س1 س2
 د0 د1 د2 د3
 0 0 د0
 0 1 د1
 1 0 د2
 1 1 د3

③ 8:1 Mux

ترتیب دایه D3, D2, D1, D0
 3 selectors, 8 i/p, 1 one o/p


S ₂	S ₁	S ₀	Y
0	0	0	I ₀
0	0	1	I ₁
0	1	0	I ₂
0	1	1	I ₃
1	0	0	I ₄
1	0	1	I ₅
1	1	0	I ₆
1	1	1	I ₇

(مقیّم ENI من مخرج و مخرج من مخرج)

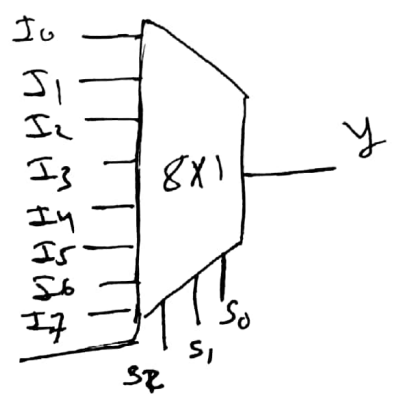

$$Y = I_0 \bar{S}_0 \bar{S}_1 \bar{S}_2 + I_1 S_0 \bar{S}_1 \bar{S}_2 + I_2 \bar{S}_0 S_1 \bar{S}_2 + I_3 S_0 S_1 \bar{S}_2 + I_4 \bar{S}_0 \bar{S}_1 S_2 + I_5 S_0 \bar{S}_1 S_2 + I_6 \bar{S}_0 S_1 S_2 + I_7 S_0 S_1 S_2$$

8:1 Mux
logic Diagram

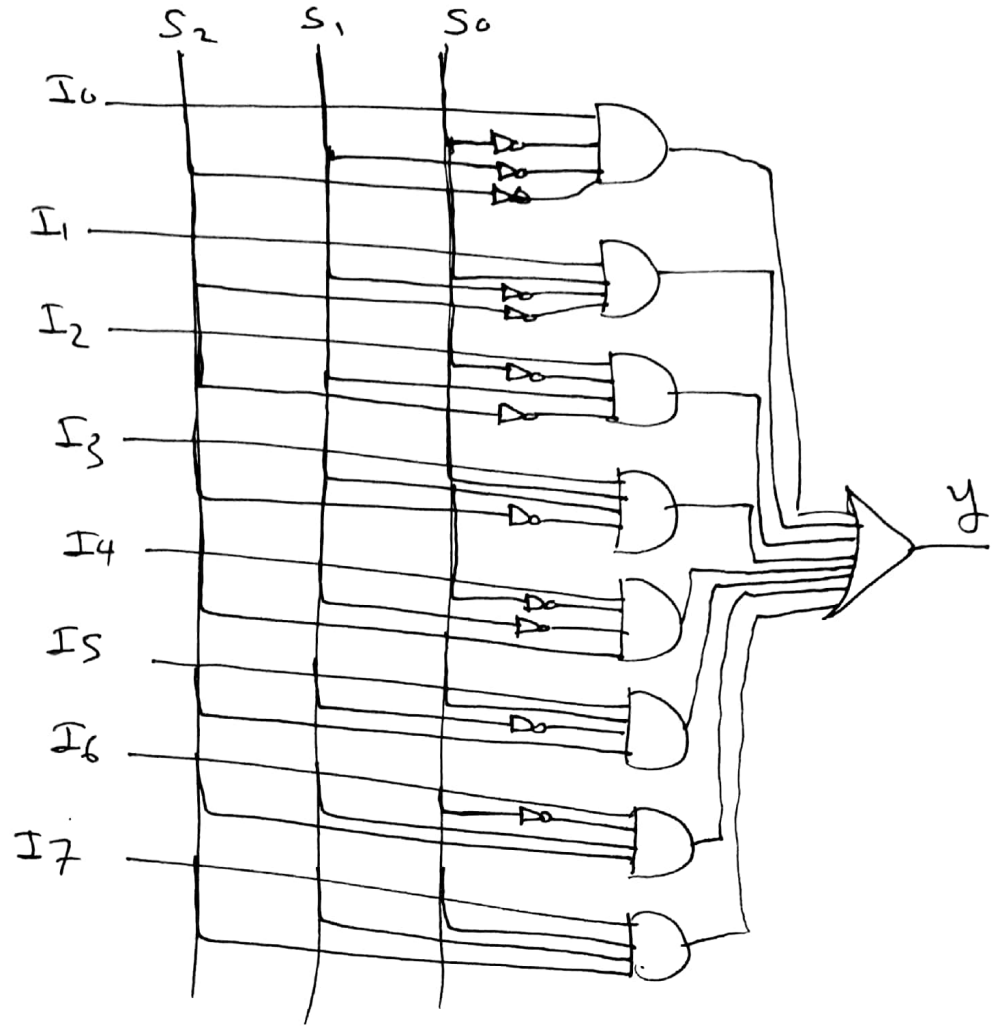


4 Implementation of 8:1 using Two 4:1

لا بد ان S_2, S_1, S_0 هم S_2, S_1, S_0 في E (موسم ببيعض يعني) $2 \times 4:1$

if $\underline{E=0} \therefore$ First Mux on
($S_2=0$) 2nd Mux off

if $S_0=0, S_1=0, E=0 \therefore I_0 = Y_1$
 $Y_2=0$
 $\therefore Y=I_0$

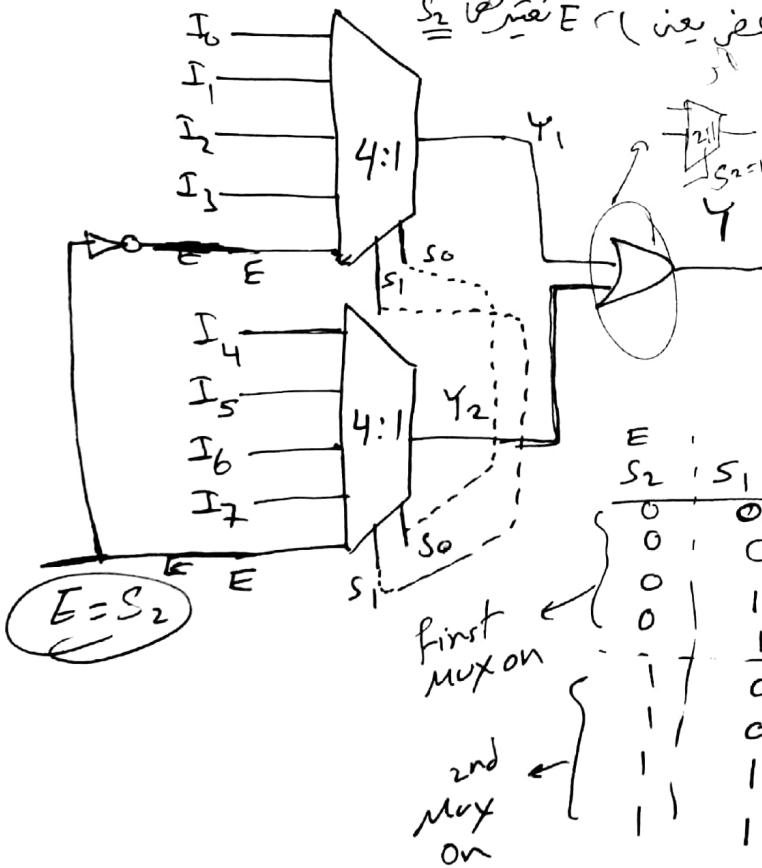
if $S_0=1, S_1=0, E=0 \therefore Y_1=I_1, Y_2=0$
وصلا




E	S_2	S_1	S_0	Y_1	Y_2	Y
0	0	0	0	I_0	0	I_0
0	0	0	1	I_1	0	I_1
0	0	1	0	I_2	0	I_2
0	0	1	1	I_3	0	I_3
1	0	0	0	0	I_4	I_4
1	0	0	1	0	I_5	I_5
1	0	1	0	0	I_6	I_6
1	0	1	1	0	I_7	I_7

2:1 Mux \neq OR \neq عمل ان اتصال


⑤ Implementation of 4:1 ^{MUX} using 2:1

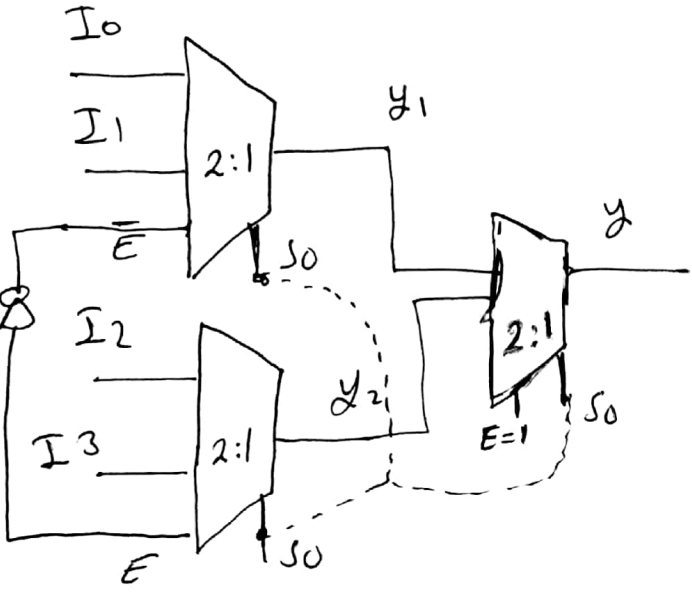

⑥ Implementation of 8:1 MUX using 2:1

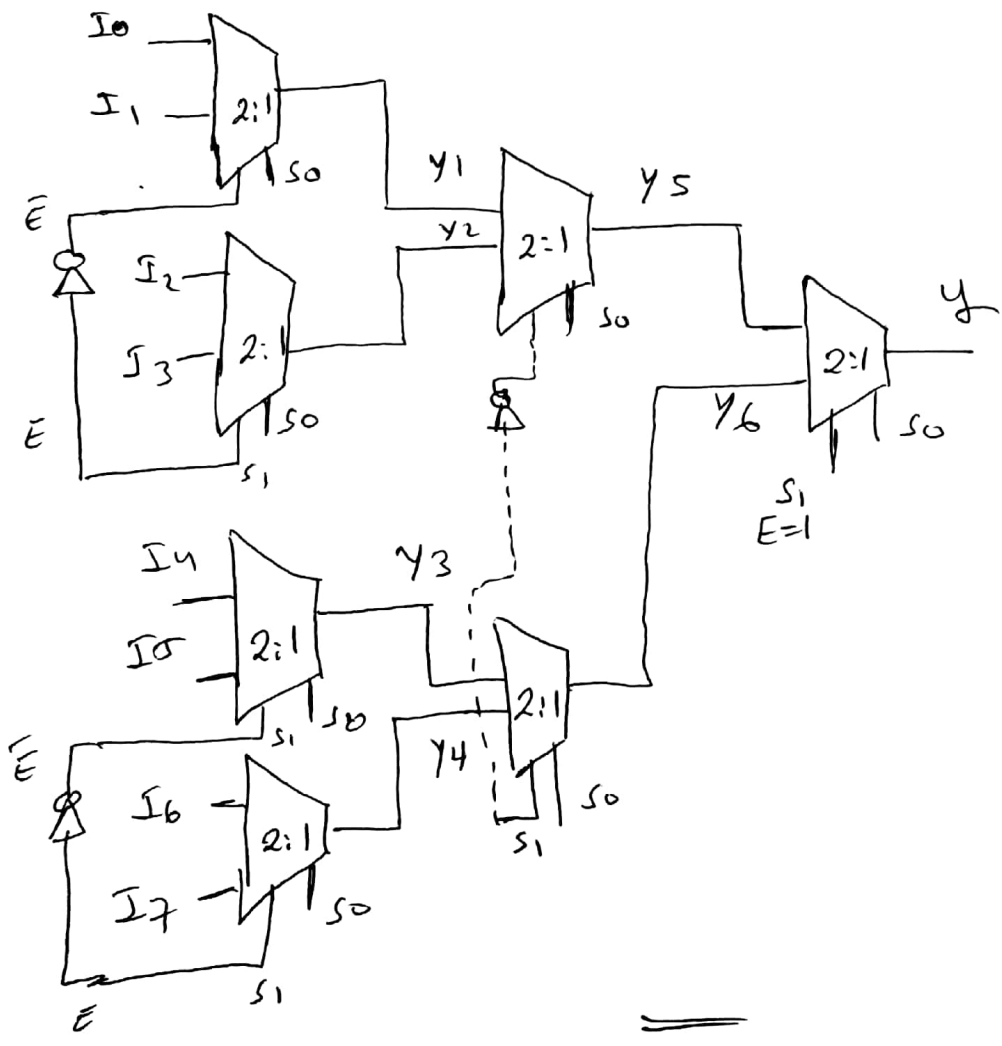

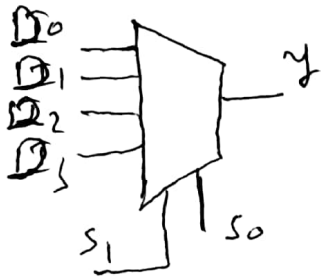⑦ Implementation of XOR, NOT, AND, OR using 4:1 MUX



$$Y = D_0 \bar{S}_0 \bar{S}_1 + D_1 S_0 \bar{S}_1 + D_2 \bar{S}_0 S_1 + D_3 S_0 S_1$$

* for $D_0 = D_1 = D_2 = 0$, $D_3 = 1$

$$\therefore Y = S_0 S_1 \quad \text{AND}$$

* for $D_1 = D_2 = D_3 = 1$, $D_0 = 0$

$$Y = S_0 \bar{S}_1 + \bar{S}_0 S_1 + S_0 S_1 = S_0 \bar{S}_1 + S_1 (S_0 + \bar{S}_0)$$

$$\cong S_0 + S_1 \quad \text{OR}$$

* for $D_0 = D_2 = 1$ & $D_1 = D_3 = 0$


$$Y = \bar{S}_0 \bar{S}_1 + \bar{S}_0 S_1 = \bar{S}_0 (\bar{S}_1 + S_1) = \bar{S}_0 \quad \text{NOT}$$

* for $D_0 = D_3 = 0$, $D_1 = D_2 = 1$

$$\therefore Y = S_0 \bar{S}_1 + \bar{S}_0 S_1 \quad \text{XOR}$$

8- Implement the function $F(x,y) = \sum(0,1,3)$ using suitable Mux solution


X	Y	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

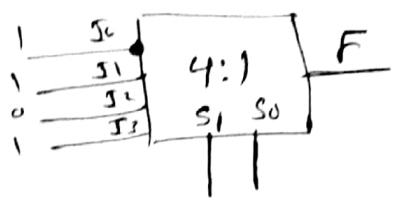

We selected 4:1 Mux due to the largest input number is 3 (∴ 4 line inputs & require 2 select lines)

9- Implement $F(x,y,z) = \sum(1,2,6,7)$


x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

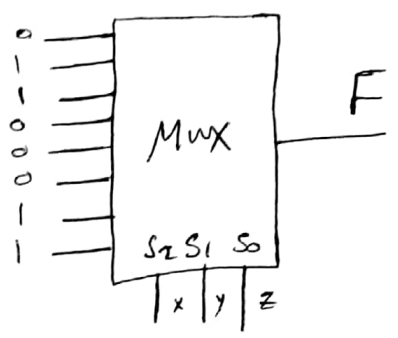

10- Implement $F(x,y,z) = \sum(1,2,6,7)$ using 4:1 Mux

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

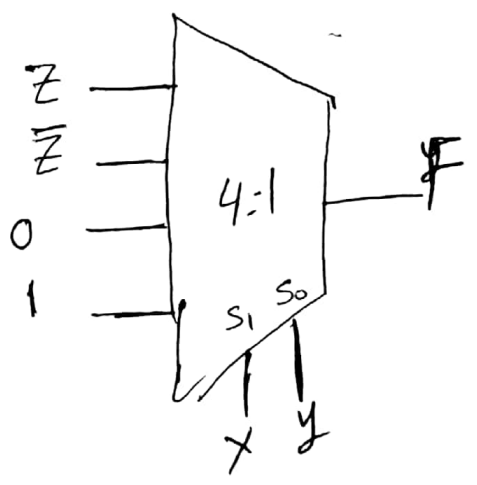
Annotations for the table:
 - For (0,0,0) and (0,0,1): $F=Z$
 - For (0,1,0) and (0,1,1): $F=\bar{Z}$
 - For (1,0,0) and (1,0,1): $F=0$
 - For (1,1,0) and (1,1,1): $F=1$



when $xy=00$ o/p $F=Z$ if $z=0$ $f=0$
 if $z=1$ $f=1$

11- Example, $F(A, B, C, D) = \sum(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$
 Using 8-to-1 Mux


A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

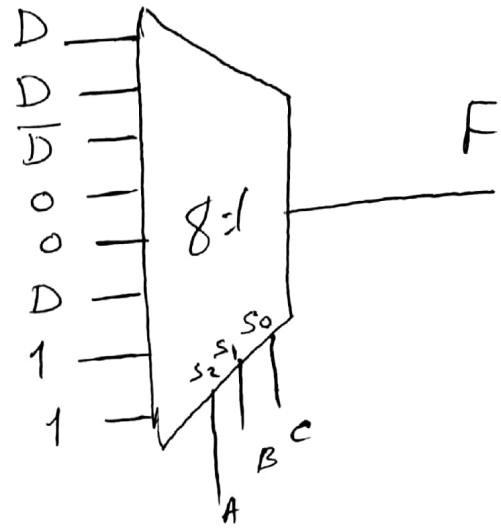

(12) function $Y = \sum(1, 3, 5, 6)$

Truth table design
 using 8:1

A ₂	A ₁	A ₀	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

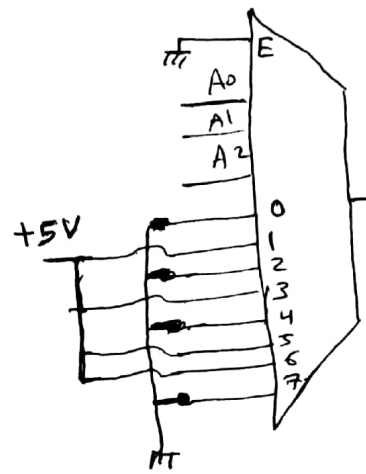


$$Y = A_0 \bar{A}_1 \bar{A}_2 + A_0 A_1 \bar{A}_2 + A_0 \bar{A}_1 A_2 + \bar{A}_0 A_1 A_2$$

13) - Implement next Truth table using 8:1 Mux

A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y	
0	0	0	0	0	} $Y = A_0$
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	1	} $A_0 \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	} $\bar{A}_0 A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	} $A_0 \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3$
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	} $\bar{A}_0 \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	} $\bar{A}_0 A_1 \bar{A}_2 A_3$
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	} $\bar{A}_0 \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3$
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	} $\bar{A}_0 A_1 A_2 \bar{A}_3$
1	1	1	1	1	

$$Y = A_0 \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_0 A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_0 \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_0 A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_0 A_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_0 A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_0 \bar{A}_1 A_2 A_3 + \bar{A}_0 A_1 A_2 A_3$$

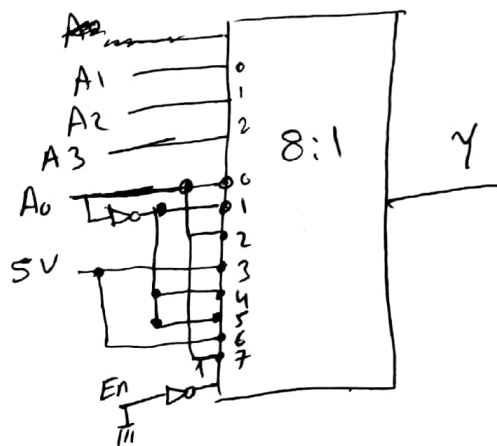- Pins
- 0, 1 → A₀ → 0 ✓
 - 2, 3 → \bar{A}_0 → 1 ✓
 - 4, 5 → A₁ → 2 ✓
 - 6, 7 → 1 → 3 ✓
 - 8, 9 → \bar{A}_1 → 4 ✓
 - 10, 11 → \bar{A}_0 → 5 ✓
 - 12, 13 → 1 → 6 ✓
 - 14, 15 → A₂ → 7 ✓



Next lecture → Decoders
→ Demultiplexers